

目 次

1	はじめに	9-1
2	パルス電源の基礎	9-1
2.1	パルス電源の概要	9-1
2.2	ラインタイプ電源	9-2
2.3	ダイレクトスイッチ電源	9-3
2.3.1	概要	9-3
2.3.2	サグ補償	9-4
2.4	チョッパ電源	9-4
2.4.1	降圧チョッパ回路	9-4
2.4.2	昇圧チョッパ回路	9-5
2.5	Marx電源	9-6
2.5.1	Marx発生器	9-6
2.5.2	Marx発生器の高機能化	9-6
3	ILC用クライストロン電源	9-7
3.1	RF源の概要	9-7
3.2	パルス電源の仕様	9-7
3.3	ILC用パルス電源の開発	9-8
3.4	バウンサー型電源	9-8
3.4.1	概要	9-8
3.4.2	回路構成	9-9
3.4.3	性能	9-9
3.5	Marx型電源	9-11
3.5.1	概要	9-11
3.5.2	DTI社電源[13]	9-11
3.5.3	SALC P2電源[14]	9-12
3.5.4	チョッパ型電源[16]	9-14
4	まとめ	9-15
	参考文献	9-15